



Die jeweils linke Lampe ist bei dieser Schaltung etwas heller, da im Zweig für die rechten Lampen jeweils noch eine Diode im Kreis enthalten ist, an der ein kleiner Spannungsabfall entsteht.

Einfachst-Lichtwechsel / (auf jeder Seite 2 Lampen) helligkeitskompensiert

